
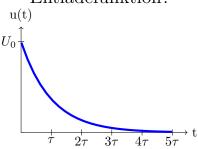
Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?



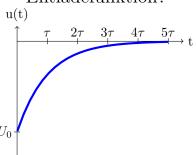
Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?



ELT3 # 3 (Ent-)Laden Kondensator

ELT3 # 4 (Ent-)Laden Kondensator

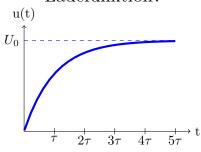Wie heisst die Gleichung der folgender Ladefunktion?




Wie lautet die Differenzialgleichung des Kondensators und was folgt daraus?

ELT3 # 5 (Ent-)Laden Kondensator

ELT3 # 6 (Ent-)Laden Kondensator

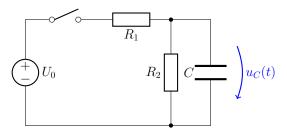Wie kann die Spannung $u_C(t)$ berechnet werden wenn zum Zeitpunkt t_0 der Schalter geschlossen wird?



Was ist ein Verschiebungsstrom?

ELT3 # 7 Induktion

ELT3 # 8 Induktion

Wie lautet das einfache Induktionsgesetz?

Was sind die Primär- und die Sekundäreffekte der Induktion?

$$u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Wobei U_0 negativ ist.

 $u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

4

Antwort

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$$

- Strom durch einen Kondensator bedingt einer Spannungsänderung
- Bei einem grossen Kondensator ($C \gg 0$) führen auch grosse Ströme nur zu relativ kleinen Spannungsänderungen.
- Eine grosse Spannungsänderung an einem Kondensator bedingt einem grossen Strom oder einer kleinen Kapazität

3

Antwort

$$u(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

6

Antwort

• Kirchhof ist nicht mehr allgemein gültig. Denn es kann sich nun auch Ladung ansammeln.

$$\oint_{\text{H"ulle}} \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{n} I_{n} = 0$$

Deshalb muss nun Kirchhof mit dem Verschiebungsstrom erweitert werden:


$$\oint_{\text{H\"ulle}} \, \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{dQ_{\text{eingeschlossen}}}{dt}(t) = 0$$

• Der Verschiebungsstrom verursacht ebenfalls ein Magnetfeld!

5

Antwort

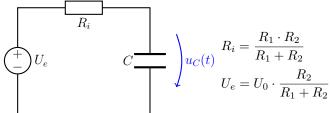1. Ersatzspannungsquelle berechnen für den geschlossenen Schalter.



2. Spannung u_C berechnen. $u_C(t) = U_e \cdot \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$

(c) ce (

7

8

Antwort

Primäreffekt: Phänomen, dass ein elektrisches Feld(→ Spannung) entsteht, wenn sich das Magnetfeld ändert. Sekundäreffekt: Phänomen, welches eintrifft wenn durch die induzierte Spannung ein Strom fliessen kann. Dieser Strom verursacht ein Gegenfeld nach Lenz.

Der Primäreffekt tritt immer auf. Der Sekundäreffekt kann nur auftreten wenn ein Strom fliessen kann.

 $u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$

ELT3

#9

Induktion

ELT3

10

Induktion

Die zeitliche Änderung des Magnetfelds kommt von aussen. Die Geometrie in welcher eine Spannung induziert wird ruht.

Eine induzierte Spannung durch ein zeitlich Änderung des Magnetfelds.

$$u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$$

Ein Sekundäreffekt tritt dann ein wenn der Stromkreis geschlossen wird. Der fliessende Strom verursacht dann ein Gegenfeld.

12

Antwort

Die totale Induktion oder Totalinduktion kann sowohl durch eine Bewegung innerhalb eines Magnetfelds, als auch durch zeitlich veränderliche Magnetfelder entstehen – je nach Sichtweise sind die Effekte schlicht ein und dieselben.

Grundsätzlich kann somit gesagt werden, das die Totalinduktion durch die **Bewegungsinduktion** und die **Ruheinduktion** zusammengesetzt werden kann.

11

Antwort

Grundsätzlich wird eine Arbeit verrichtet, wenn etwas gegen eine Kraft bewegt wird.

- Magnetische Flussänderung bewirken Wirbel im elektrischen Feld.
- 2. Der Wirbel im elektrischen feld kann einen Strom verursachen. Dieser wiederum verursacht Wirbel im Magnetfeld.
- 3. Die Magnetfelder überlagern sich, wirken einander entgegen. 4

14

Antwort

Der zeitlich veränderliche Strom i_L verursacht ein Magnetfeld und damit einen sich ebenfalls zeitlich ändernden magnetischen Fluss $\Phi(t)$. An den Anschlussklemmen entsteht somit die Spannung $u_L(t) = \frac{d\Phi}{dt}(t)$. Daraus folgt dann das Ohmsche Gesetz von Induktivitäten:

$$\frac{di_L}{dt}(t) = \frac{u_L(t)}{L}$$

13


Antwort

Unter Selbstinduktion versteht man die Induktionswirkung eines Stromes auf seinen eigene Geometrie. Im Gegensatz dazu steht die Gegeninduktivität. Sie wird verursacht durch eine Stromänderung einer anderen Spule.

16

Antwort

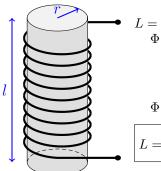Das Feld innerhalb einer Zylinderspule kann als Homogen betrachtet werden.



$$L = N \cdot \frac{\Phi}{I}$$

$$\Phi = B \cdot A \rightarrow A = r^2 \cdot \pi$$

$$B = \mu \cdot H$$

$$H \cdot l = N \cdot I \rightarrow H = \frac{N \cdot I}{l}$$


$$B = \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

$$\Phi = B \cdot A = \frac{A\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

Antwort

$$\oint_{C=\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{A} \left(\vec{J}_{\rm frei} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{s} \quad \stackrel{\circ}{V}_{m} (t) = \Theta(t) + \frac{d\Psi}{dt} (t)$$

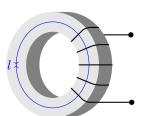Beispiel: Berechnung der Induktivität einer Ringkernspule



$$\begin{split} L &= N \cdot \frac{\tau}{I} \\ \Phi &= B \cdot A \\ B &= \mu \cdot H \\ H \cdot l &= N \cdot I \rightarrow H = \frac{N \cdot I}{l} \\ B &= \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l} \\ \Phi &= B \cdot A = \frac{A\mu \cdot N \cdot I}{l} \\ L &= N \cdot \frac{\Phi}{I} = \frac{A\mu \cdot N^2}{l} \end{split}$$

	Wie moddeliert man einen idealen Übertrager (Transformator)?			Wie lauteten die Transformatoren Gleichungen?		
ELT3	# 19	Induktion	ELT3	# 20	Induktion	
Was unterscheidet ideale und reale Kopplung?			Welche Verluste können Transformatoren aufweisen?			
ELT3	# 21	Induktion_	ELT3	# 22	Induktion	
Was sind Hysterese Verluste und wie sind diese zu Erklären?			Wie Verursachen Wirbelströme im Transformator Verluste und wie kann man diese minimieren?			
ELT3	# 23	Induktion_	ELT3	# 24	Induktion	
Wie können die Hystereseverluste im Leerlaufbetrieb gemessen werden?			Wie äussert sich der Skin-Effekt und von Welchen Parameter hängt er ab?			

Induktion


17


ELT3


Induktion

18

ELT3

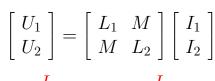

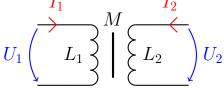

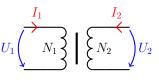

Ein Idealer Übertrager zeichnet sich dadurch aus, das insbesondere die Eingangsleistung gleich gross ist wie die Ausgangsleistung. $P_{in} = P_{out}$

Zudem gelten Folgende Gleichungen:

$$I_1 = \frac{I_2}{\ddot{\mathbf{u}}} \qquad \qquad U_2 = \frac{U_1}{\ddot{\mathbf{u}}}$$

$$U_1 = U_2 \cdot \ddot{\mathbf{u}}$$
 $\frac{U_1}{I_1} = \frac{U_2 \cdot \ddot{\mathbf{u}}}{I_2} / \ddot{\mathbf{u}} = \ddot{\mathbf{u}}^2 \cdot R_L$

20 Antwort

- Kupferverluste vor allem auf der Seite mit der höheren Anzahl an Windungen und kleineren Leiterquerschnitt.
- Magnetisierungsverluste. (Wegen der Hysterese) Es muss mehr Energie für das Aufbauen des Magnetfelds aufgewendet werden als beim Abbauen wider frei wird.
- Wirbelströme.

19


17

Antwort

- Ideale Kopplung: $M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- Reale Kopplung: $M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- \bullet Der Kopplungsfaktor k kommt von dem Streufeld. Je mehr Streufeld desto kleiner ist k.

22

Antwort

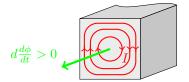


Ein sich änderndes Magnetfeld (in diesem Fall ist es zunehmend), Induziert ein Strom im Eisen. Dieser wiederum verursacht ein Magnetfeld welches der Änderung entgegenwirkt. (gemäss der Lenzschen Regel)

Deshalb wird in einem Transformator meistens ein geschichteter Eisenkern verwendet. Dieser lässt den Wirbelstrom nur in einer dünnen Scheibe fliessen. Dadurch ist der Wirbelstrom kleiner und kann somit weniger stark dem Feld entgegen wirken.



Antwort

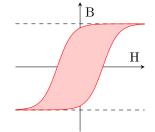

Formel Energiedichte:


$$w_m = \frac{1}{2} \cdot \vec{B} \cdot \vec{H}$$

Beim aufbauen des Magnetfelds muss, dank der Hysterese, mehr Energie aufgewendet werden, als beim abbauen wider frei gesetzt wird. Dieser Verlust ist proportional zur Fläche, welche durch die Hysteresekurve eingeschlossen wird. Dieser Verlust lässt sich über die Energiedichte berechnen.

24

Antwort

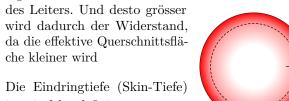• Je höher die Frequenz, desto weniger Strom fliest der im Innern che kleiner wird




• Die Eindringtiefe (Skin-Tiefe) ist wie folgt definiert:





Antwort

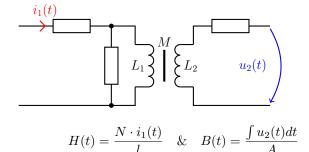

- H(t) lässt sich durch den Durchflutungssatz berechnen.
- B(t) lässt sich über die Induzierte Spannung berechnen.