
Wie gross ist das Elektrische Feld, auf Kopfhöhe 2m) unter einer Hochspannungsleitung?

1

höhe h = 10m, Leitungsdurchmesser d = 3cm, U = 100kV

Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?

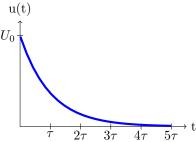

ELT3


3 (Ent-)Laden Kondensator

ELT3

ELT3

(Ent-)Laden Kondensator


Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?

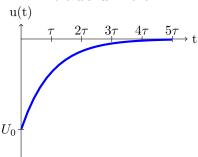

ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

Wie heisst die Gleichung der folgender Ladefunktion?

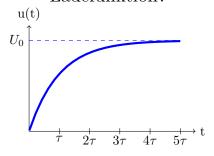


ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

Wie lautet die Differenzialgleichung des Kondensators und was folgt daraus?

Wie kann die Spannung $u_C(t)$ berechnet werden wenn zum Zeitpunkt t_0 der Schalter geschlossen wird?

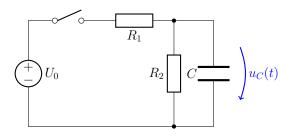

ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

ELT3

#8

Induktion

Was ist ein Verschiebungsstrom?

Wie lautet das einfache Induktionsgesetz?

1. Ladung berechnen:

 $u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$\begin{split} U &= \int_{d/2}^{h} E \cdot dl = \int_{d/2}^{h} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r l} \cdot dl \\ &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l} \cdot [ln(r)]_{d/2}^{h} \\ Q &= \frac{U \cdot 2\pi\varepsilon_0 \cdot l}{ln(2h/d)} \end{split}$$

2. In Formel von E einsetzen.

$$\begin{split} E &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r \cdot l} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r \cdot l} \cdot \frac{U \cdot 2\pi\varepsilon_0 \cdot l}{\ln(2h/d)} \\ &= \frac{U}{\ln(2h/d) \cdot r} \bigg|_{r=8m} = 1.92kV/m \end{split}$$

4

Antwort

 $u(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

3

Antwort


$$u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Wobei U_0 negativ ist.

6

Antwort

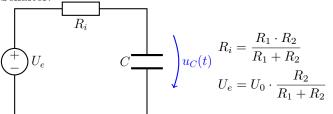1. Ersatzspannungsquelle berechnen für den geschlossenen Schalter.



2. Spannung u_C berechnen.

$$u_C(t) = U_e \cdot \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$

0

Antwort

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$$

- Strom durch einen Kondensator bedingt einer Spannungsänderung
- \bullet Bei einem grossen Kondensator ($C\gg 0$) führen auch grosse Ströme nur zu relativ kleinen Spannungsänderungen.
- Eine grosse Spannungsänderung an einem Kondensator bedingt einem grossen Strom oder einer kleinen Kapazität

8

Antwort

$$u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$$

7

Antwort

• Kirchhof ist nicht mehr allgemein gültig. Denn es kann sich nun auch Ladung ansammeln.

$$\oint_{\text{H"ulle}} \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{n} I_n = 0$$

Deshalb muss nun Kirchhof mit dem Verschiebungsstrom erweitert werden:

$$\oint_{\text{H\"{i}ille}} \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{dQ_{\text{eingeschlossen}}}{dt}(t) = 0$$

• Der Verschiebungsstrom verursacht ebenfalls ein Magnetfeld!

ELT3

#9

Induktion

ELT3

10

Induktion

Eine induzierte Spannung durch ein zeitlich Änderung des Magnetfelds.

$$u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$$

Ein Sekundäreffekt tritt dann ein wenn der Stromkreis geschlossen wird. Der fliessende Strom verursacht dann ein Gegenfeld.

Primäreffekt: Phänomen, dass ein elektrisches Feld(→ Spannung) entsteht, wenn sich das Magnetfeld ändert. Sekundäreffekt: Phänomen, welches eintrifft wenn durch die induzierte Spannung ein Strom fliessen kann. Dieser Strom verursacht ein Gegenfeld nach Lenz.

Der Primäreffekt tritt immer auf. Der Sekundäreffekt kann nur auftreten wenn ein Strom fliessen kann.

12

Antwort

Grundsätzlich wird eine Arbeit verrichtet, wenn etwas gegen eine Kraft bewegt wird.

- Magnetische Flussänderung bewirken Wirbel im elektrischen Feld.
- 2. Der Wirbel im elektrischen feld kann einen Strom verursachen. Dieser wiederum verursacht Wirbel im Magnetfeld.
- 3. Die Magnetfelder überlagern sich, wirken einander entgegen.

11

Antwort

Die zeitliche Änderung des Magnetfelds kommt von aussen. Die Geometrie in welcher eine Spannung induziert wird ruht.

14

Antwort

Unter Selbstinduktion versteht man die Induktionswirkung eines Stromes auf seinen eigene Geometrie. Im Gegensatz dazu steht die Gegeninduktivität. Sie wird verursacht durch eine Stromänderung einer anderen Spule. # 13

Antwort

Die totale Induktion oder Totalinduktion kann sowohl durch eine Bewegung innerhalb eines Magnetfelds, als auch durch zeitlich veränderliche Magnetfelder entstehen – je nach Sichtweise sind die Effekte schlicht ein und dieselben.


Grundsätzlich kann somit gesagt werden, das die Totalinduktion durch die **Bewegungsinduktion** und die **Ruheinduktion** zusammengesetzt werden kann.

16

Antwort

$$\oint_{C=\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{A} \left(\vec{J}_{\rm frei} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{s} \quad \stackrel{\circ}{V}_{m} (t) = \Theta(t) + \frac{d\Psi}{dt} (t)$$

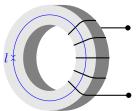Beispiel: Berechnung der Induktivität einer Ringkernspule



$$\begin{split} L &= N \cdot \frac{\Phi}{l} \\ \Phi &= B \cdot A \\ B &= \mu \cdot H \\ H \cdot l &= N \cdot I \rightarrow H = \frac{N \cdot l}{l} \\ B &= \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l} \\ \Phi &= B \cdot A = \frac{A \mu \cdot N \cdot I}{l} \\ L &= N \cdot \frac{\Phi}{l} = \frac{A \mu \cdot N^2}{l} \end{split}$$


15

Antwort

Der zeitlich veränderliche Strom i_L verursacht ein Magnetfeld und damit einen sich ebenfalls zeitlich ändernden magnetischen Fluss $\Phi(t)$. An den Anschlussklemmen entsteht somit die Spannung $u_L(t)=\frac{d\Phi}{dt}(t)$. Daraus folgt dann das Ohmsche Gesetz von Induktivitäten:

$$\frac{di_L}{dt}(t) = \frac{u_L(t)}{L}$$

ELT3	# 17	Induktion	ELT3	# 18	Induktion
	Wie wird die Induktivität einer Zylinderspule berechnet?		Wie moddeliert man einen idealen Übertrager (Transformator)?		
ELT3	# 19	Induktion	ELT3	# 20	Induktion
Wie lauteten die Transformatoren Gleichungen?			Was unterscheidet ideale und reale Kopplung?		
ELT3	# 21	Induktion_	ELT3	# 22	Induktion
	Welche Verluste können Transformatoren aufweisen?		Was sind Hysterese Verluste und wie sind diese zu Erklären?		
ELT3	# 23	Induktion_	ELT3	# 24	Induktion
	Wie Verursachen Wirbels ransformator Verluste und man diese minimier	d wie kann		nnen die Hysterese aufbetrieb gemesse	

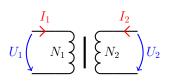

Ein Idealer Übertrager zeichnet sich dadurch aus, das insbesondere die Eingangsleistung gleich gross ist wie die Ausgangsleistung. $P_{in} = P_{out}$

Zudem gelten Folgende Gleichungen:


$$egin{align} I_1 = rac{I_2}{\ddot{ ext{u}}} & U_2 = rac{U_1}{\ddot{ ext{u}}} \ & U_1 = U_2 \cdot \ddot{ ext{u}} & rac{U_1}{I_1} = rac{U_2 \cdot \ddot{ ext{u}}}{rac{I_2}{\ddot{ ext{u}}}} = \ddot{ ext{u}}^2 \cdot R_L \ \end{split}$$

20

Antwort

- Ideale Kopplung: $M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- Reale Kopplung: $M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- Der Kopplungsfaktor k kommt von dem Streufeld. Je mehr Streufeld desto kleiner ist k.

Antwort

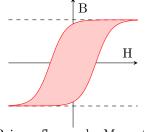


Formel Energiedichte:

$$w_m = \frac{1}{2} \cdot \vec{B} \cdot \vec{H}$$

Beim aufbauen des Magnetfelds muss, dank der Hysterese, mehr Energie aufgewendet werden, als beim abbauen wider frei gesetzt wird. Dieser Verlust ist proportional zur Fläche, welche durch die Hysteresekurve eingeschlossen wird. Dieser Verlust lässt sich über die Energiedichte berechnen.

24 Antwort

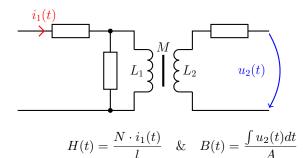


H(t) lässt sich durch den Durchflutungssatz berechnen.

B(t) lässt sich über die Induzierte Spannung berechnen.

17

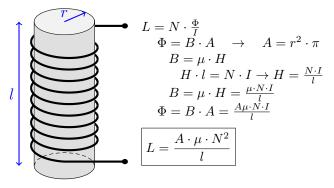Das Feld innerhalb einer Zylinderspule kann als Homogen betrachtet werden.



19

Antwort

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$U_1 \begin{pmatrix} I_1 \\ L_1 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} I_2 \\ L_2 \end{pmatrix} U_2$$


21

Antwort

- Kupferverluste vor allem auf der Seite mit der höheren Anzahl an Windungen und kleineren Leiterquerschnitt.
- Magnetisierungsverluste. (Wegen der Hysterese) Es muss mehr Energie für das Aufbauen des Magnetfelds aufgewendet werden als beim Abbauen wider frei wird.
- Wirbelströme.

23

Antwort

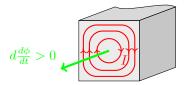

Ein sich änderndes Magnetfeld (in diesem Fall ist es zunehmend), Induziert ein Strom im Eisen. Dieser wiederum verursacht ein Magnetfeld welches der Änderung entgegenwirkt. (gemäss der Lenzschen Regel)

Deshalb wird in einem Transformator meistens ein geschichteter Eisenkern verwendet. Dieser lässt den Wirbelstrom nur in einer dünnen Scheibe fliessen. Dadurch ist der Wirbelstrom kleiner und kann somit weniger stark dem Feld entgegen wirken.


Was versteht man unter einer ebenen Welle?

Wie lautet das komplexe Signal zur reellen Zeitfunktion $u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \underline{u}(t)$?

Grundsätzlich handelt sich beim Poynting-Theorem um Energieerhaltung mit Leistungsübertragung.


$$-\frac{d}{dt} \int_{V} (w_e + w_m) \, dv = \int_{V} p dv + \int_{A=\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{s}$$
eitliche Änderung der Energie Leistung Leistungsübertragung

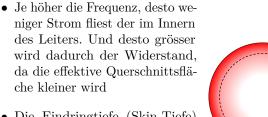Die Zeitliche Änderung der Energie in einem Volumen, sei sie nun zugeführt oder abgeführt worden, muss gleich gross sein wie die Abgegebene Leistung (Wärme, bei zugeführte Leistung bspw. Solarzelle) plus der austretende oder eintretende Leistung des Volumens.



• Die Eindringtiefe (Skin-Tiefe) ist wie folgt definiert:
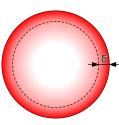
$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu}}$$



28

Das elektrische und das magnetische Feld sind verschiedene Wirkungsweisen von demselben Phänomen Alles kommt auf das Bezugssystem an. Wenn wir uns mit dem Strom mit bewegen sehen wir nur die elektrische Wirkung. Wenn wir uns nicht bewegen, sehen wir die magnetische Wirkung des Stroms.

Antwort

Wenn wir uns bewegen verhält sich die Zeit anders. Dies wirkt sich bspw. bei der Verkürzung von Längen aus.

Es gibt auch Effekte welche nicht durch die Bewegung beeinflusst werden. z.B. ist die Ladung immer gleich.

27

Antwort

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Der Poynting Vektor ist die Leistungsdichte einer Fläche und hat somit die Einheit $[S] = \frac{W}{m^2}$.

Der Vektor zeig in die Richtung der Leistung.

30

Antwort

$$v_{ph} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}}$$


Somit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum:

$$v_{ph_{Vakuum}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}} = c$$

29

Antwort

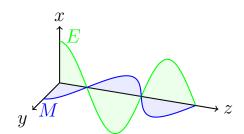Die Polarisation ist die Richtung des Elektrischen Felds. Die Welle ist x-Polarisiert wenn der E-Feld Vektor in x Richtung zeigt.



32

Antwort

$$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \underline{u}(t)$$

- 1. sin in cos umwandeln: $u(t) = U_0 \cdot cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$
- 2. Imaginärteil hinzufügen: $u(t) = U_0 \cdot cos(\omega t + \varphi \pi/2) + U_0 \cdot j \cdot sin(\omega t + \varphi \pi/2)$
- 3. Euler: $\underline{u}(t) = \underbrace{U_0 \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi}}_{\text{Phasor}} \cdot \underbrace{e^{-j\pi/2}}_{-j}$

31

Antwort

Das magnetische Feld und das elektrische Feld stehen senkrecht zueinander und die Welle ist Harmonisch.

ELT3	# 33	Wechselstromtechnik	ELT3	# 34	Wechselstromtechnik	
Welche Vorteile bringt uns die komplexe Wechselstromrechnung gegenüber der reellen Wechselstromrechnung?			Was ist eine Admittanz?			
ELT3	# 35	Wechselstromtechnik	ELT3	# 36	Wechselstromtechnik	
Was bezeichnet man als Reaktanz?			Wie ist die Phasenverschiebung definiert?			
ELT3	# 37	Wechselstromtechnik	ELT3	# 38	Wechselstromtechnik	
Wie lautet das Ohmsche Gesetz einer Kapazität?			Was ist die Knotenpotentialmethode			
ELT3	# 39	Wechselstromtechnik	ELT3	# 40	Wechselstromtechnik	
Wieso macht ein imaginärer Strom überhaupt Sinn?			Was ist eine elektrische Suszeptanz?			


werden anstelle von einer DGL.


Lineare Netzwerke können durch Multiplikationen gelöst

• Komplexer Leitwert

• Kehrwert der Impedanz

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} \to arg(Y) = -arg(Z) \to |\underline{Y}| = \frac{1}{|\underline{Z}|}$$
• Wird benötigt zum berechnen von Parallelen Impedanzen

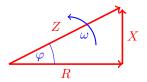


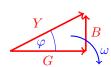

36

Antwort

Die Referenz ist der Strom.

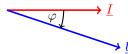

Wenn der Winkel negativ ist (wie im Beispiel) sagt man, dass die Spannung nacheilt, oder der Strom voreilt.

38

Antwort

- Systematische Lösungsmethode
- Jeder unabhängige Knoten bekommt eine Gleichung für das Potential
- $\mathbf{G} \cdot \vec{u} = \vec{i}$ $Leitwertmatrix \cdot Spannungsvektor = Stromvektor$
- im Komplexen $\underline{\mathbf{Y}} \cdot \underline{\vec{U}} = \underline{\vec{I}}$

35

Antwort

- Die Reaktanz ist der Imaginär Teil der Impedanz. Oder auch der Blindwiderstand.
- \bullet Das Formelzeichen der Reaktanz ist X
- Für Kapazitäten ist die Reaktanz negativ
- Für Induktivitäten positiv

$$\bullet \ \frac{du_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$$

• im Komplexen: $\underline{U} = \frac{1}{i\omega C} \cdot \underline{I}$

40

Antwort

- Blindleitwert
- Der Imaginärteil der Admitanz
- Formelzeichen B
- Positives $B \Rightarrow$ Kapazitive Last
- Achtung: Die Suszeptanz ist nicht der Kehrwert der Reaktanz (Blindwiderstand)

39

Antwort

- Er Vereinfacht die Rechnung mit Wechselspannungen
- Ein rein imaginärer Strom hat eine Phasenverschiebung von 90°

ELT3 # 41 Wechselstromtechnik ELT3 # 42 Wechselstromtechnik

Was bezeichnet man als Scheinleistung?

Warum sind Blindströme oftmals unbeliebt?

• Die Blindströme fliessen durch die Leitungen und verursachen nur Verluste

- Betrag einer Komplexen Leistung
- Produkt zwischen Spannung und Strom $S = \underline{U} \cdot \underline{I} * = P + jQ$